

Construindo uma CPU - MIPS (parte 1)

Implementação básica

- Vamos construir um processador MIPS básico, que implemente o seguinte
 - Instruções de referência de memória sw e lw
 - Instruções lógicas aritméticas tipo-R: add, sub, and, or e slt
 - Instruções lógicas e aritméticas tipo-I: addi, andi e ori
 - Instruções de desvio beq e j

Convenções iniciais

- O tamanho da palavra no MIPS é de 32 bits
- Assumiremos que as linhas de conexão no nosso projeto são na verdade um barramento (32 fios em paralelo) de 32 bits
 - Exemplos:

★ Um barramento de 32 bits:


★ Um barramento de 16 bits:

_____16_____

Caminho de dados

PRINCIPAIS COMPONENTES

 - Uma **memória**, para armazenar as instruções
 - **Entrada**: o endereço da instrução
 - **Saída**: A instrução no endereço apontado



- **Registrador PC** no MIPS, para armazenar o endereço da próxima instrução a ser executada
 - **Entrada**: O próximo endereço a ser armazenado no registrador
 - **Saída**: O endereço corrente


pc = 00000000 →

00000000 ₁₆	instrução mips 1
00000004 ₁₆	instrução mips 2
00000008 ₁₆	instrução mips 3
0000000C ₁₆	instrução mips 4
00000010 ₁₆	instrução mips 5
00000014 ₁₆	instrução mips 6

Incremento do PC

- Caso não tenhamos desvios, após a execução da instrução atual, devemos executar a próxima instrução
 - Precisamos adicionar mais 4 no PC, por conta disso precisamos de um somador


PC e memória de instrução

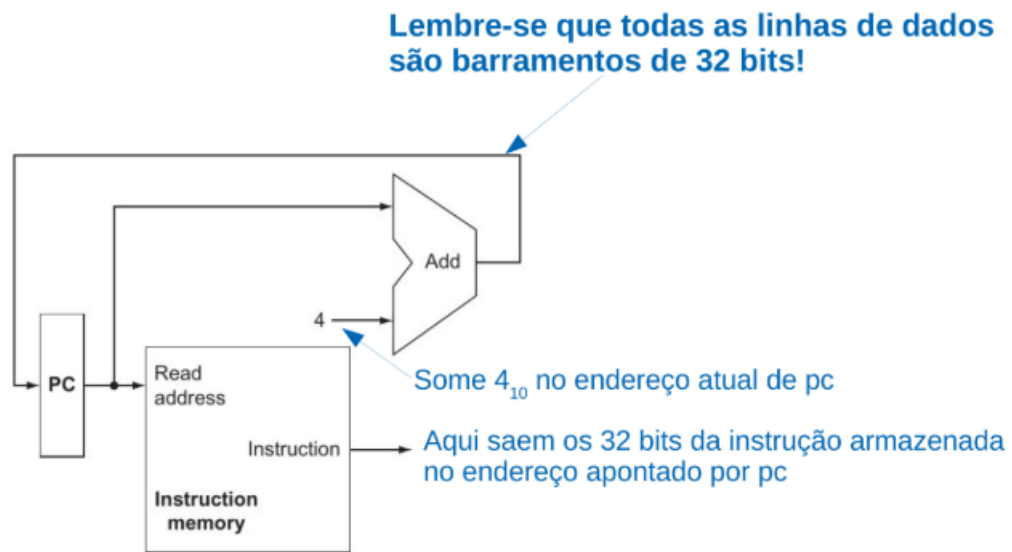

- O loop principal está pronto
 - Sempre enviamos a instrução para execução, e incrementamos pc em 4 para apontar para a próxima instrução

Sincronização

 - Sinais de clock são adicionados nos elementos de estado (sequenciais)
 - O PC só vai ler a entrada na transição de clock
- Enquanto não há transição, o valor antigo do pc pe enviado para a saída e lido pelo adder




Instrução do tipo-R

`add $a0, $a1, $a2`


- Leem dois registradores, executam uma operação aritmética em uma ALU, e armazenam o resultado em um terceiro registrador

BANCO DE REGISTRADORES

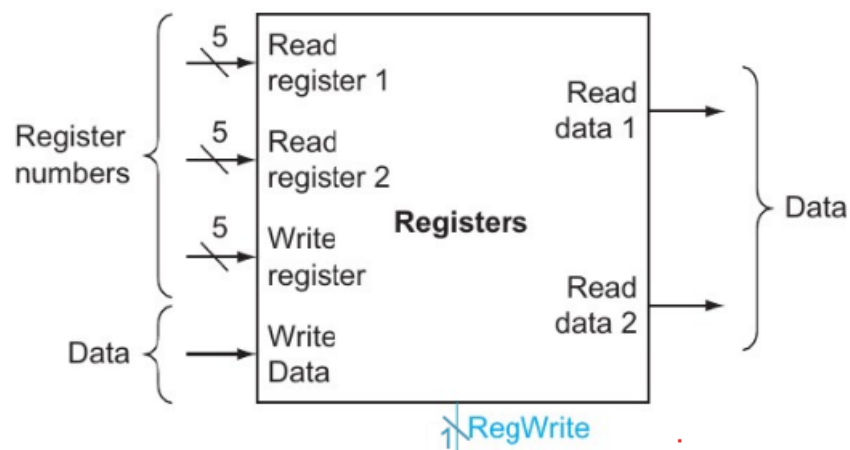- Contém todos os 32 registradores do MIPS
- **Entradas:**
 - Endereço do registrador de leitura 1
 - Endereço do registrador de leitura 2
 - Endereço do registrador de escrita
 - Dados a serem escritos no registrador de escrita
- **Saídas:**
 - Dados do registrador de leitura 1
 - Dados do registrador de leitura 2




FONTES DOS BITS

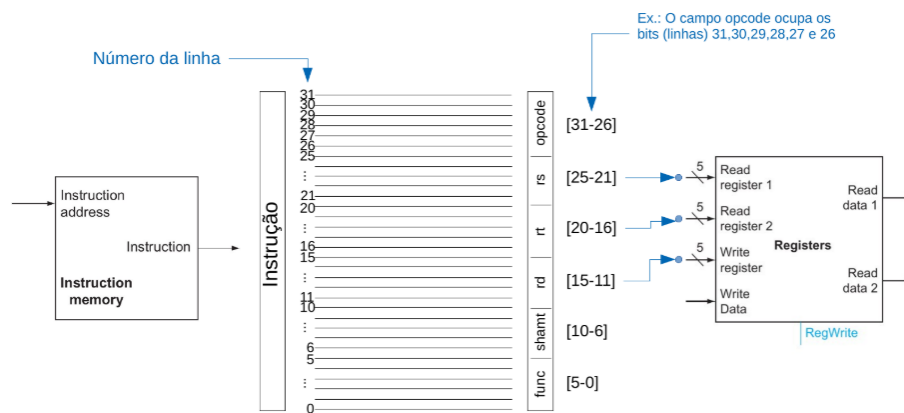


ALU

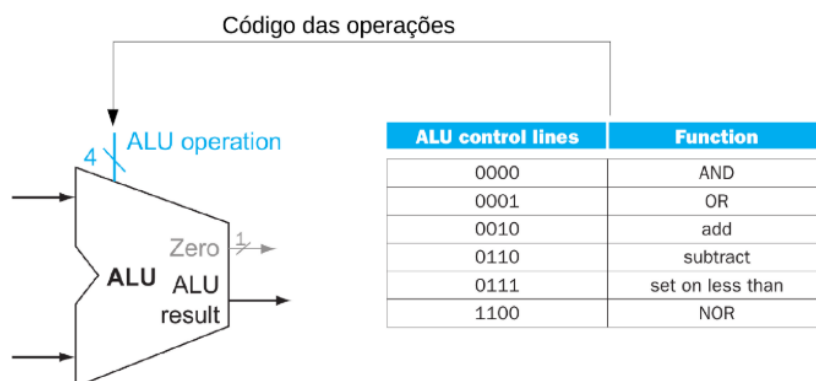- As instruções precisam executar a operação com esses registradores, e o alu faz isso
- Entradas:**
 - Dois valores de 32 bits
 - Uma entrada ALUop de 4 bits, que define qual a operação deve ser realizada com os valores
- Saídas:**
 - Uma saída de 32 bits com o resultado da operação
 - Uma saída de 1 bit indicando se o resultado da operação foi zero



Ligando os componestes

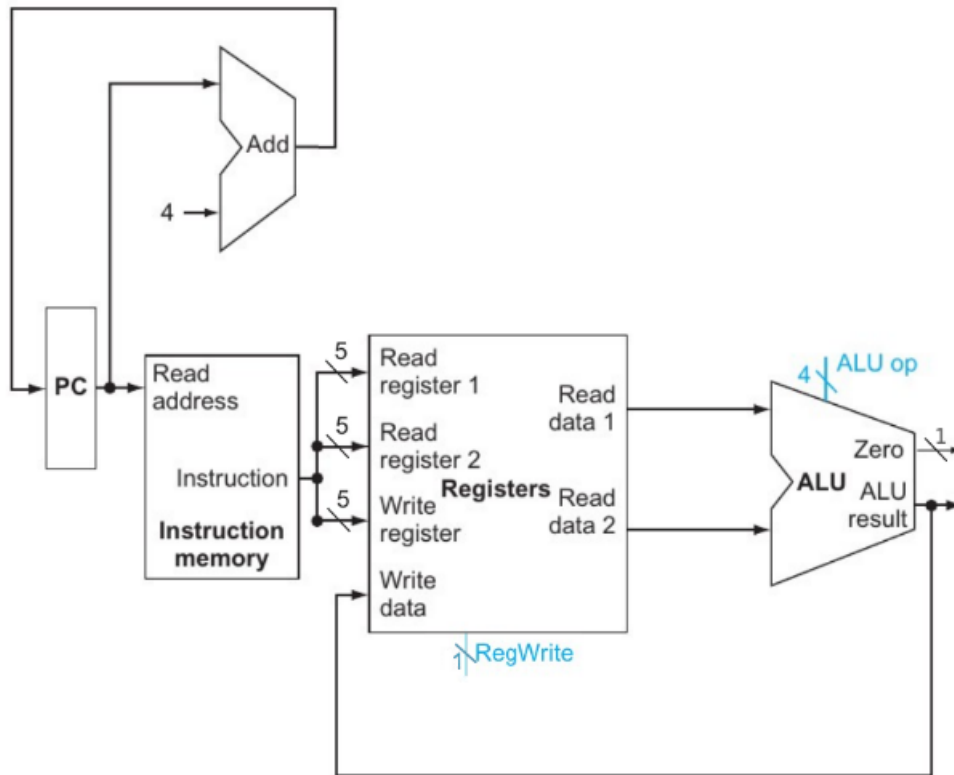


Instruções do tipo-R (Loads e Stores)

- **lw** → \$regDestino, deslocamento(\$regBase)
- **sw** → \$regFonte, deslocamento(\$regBase)
- MEM[\$regBase + deslocamento]



 
- Vamos precisar de uma memória para dados
- **Entradas:**
 - Endereço de memória \hat{a}
 - Dados a ser escrito \hat{d} (que é resgatado da memória ou que vai ser colocado na memória)
 - Sinais de Controle MemWrite e MemRead: Indica se a memória deve escrever na posição, ou se deve ler o dado especificado na posição e direcioná-lo para a saída




- O campo de contante tem 16 bits, e será somado com o registrador para obter o endereço de memória a ser lido/descrito, porem isso é um problema

EXTENSÃO DE SINAL EM COMPLEMENTO 2


 
- Vamos utilizar um componente para extensão de sinal
 - Dado um sinal de 16 bits, gera o seu correspondente em 32 bits




MULTIPLEXADORES EXTRAS

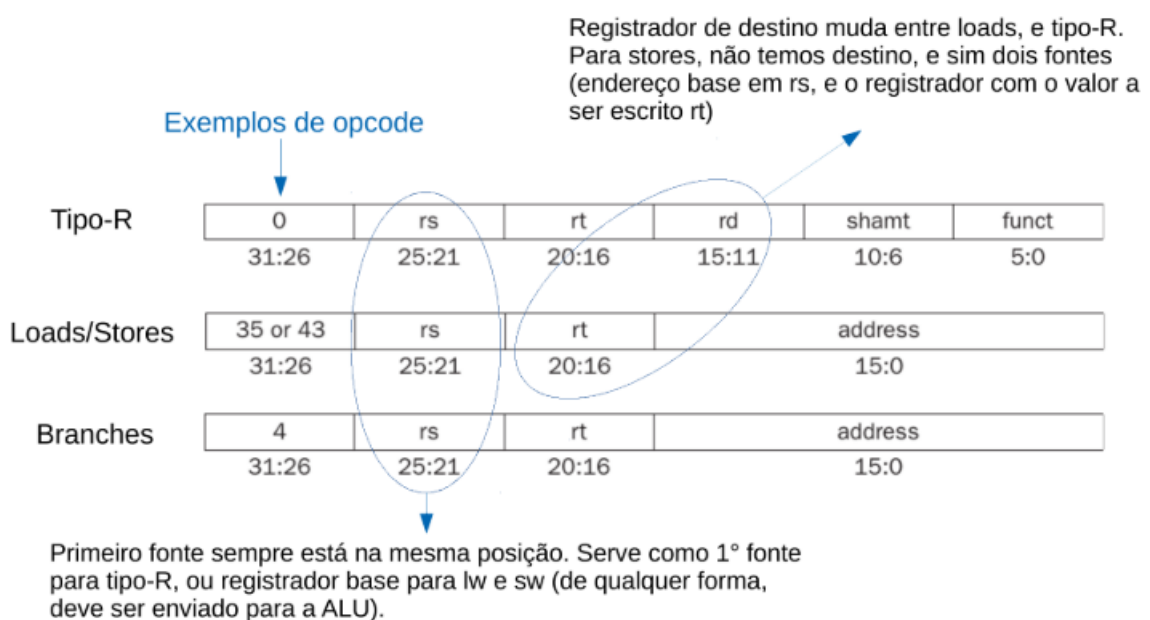


Caminho de dados

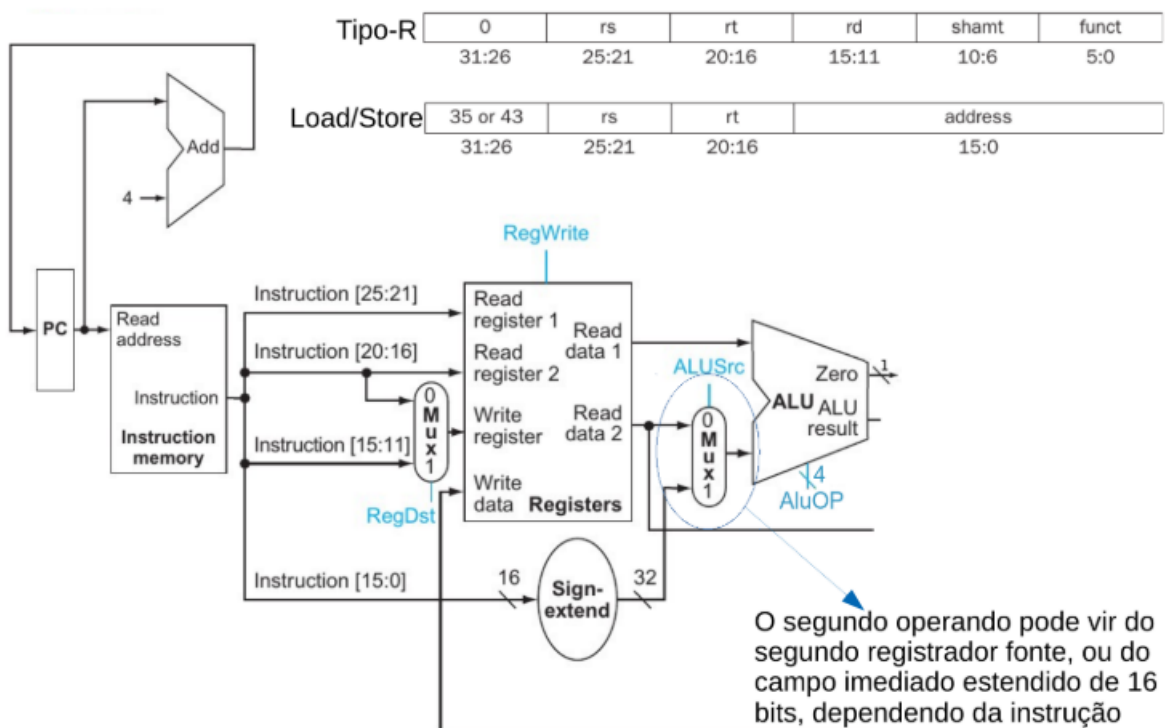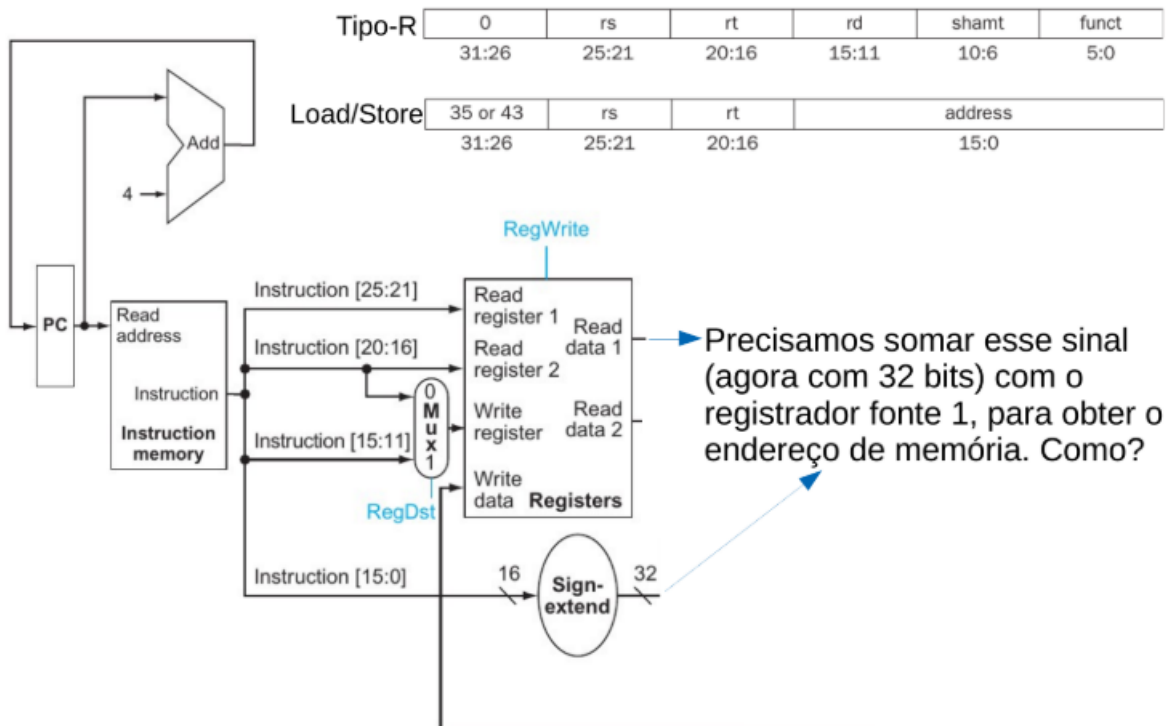


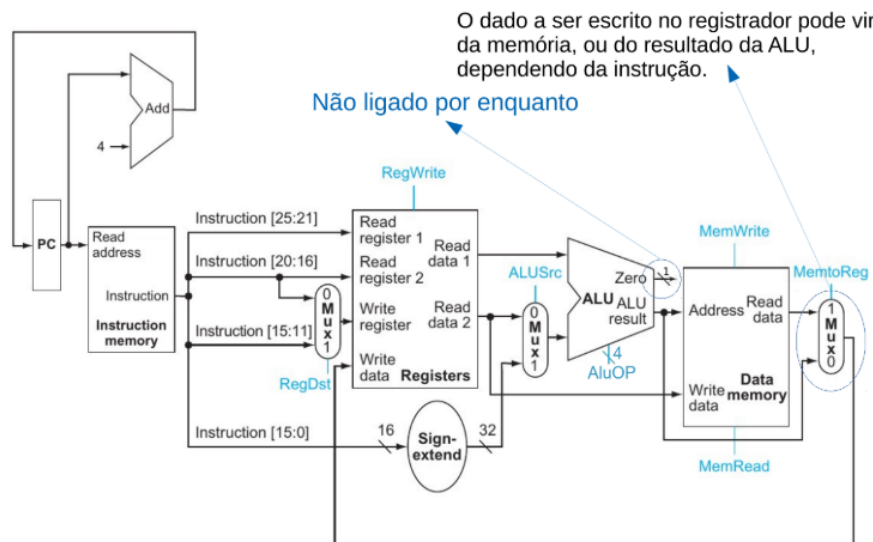

Desvio beq (Branch Equal)

 

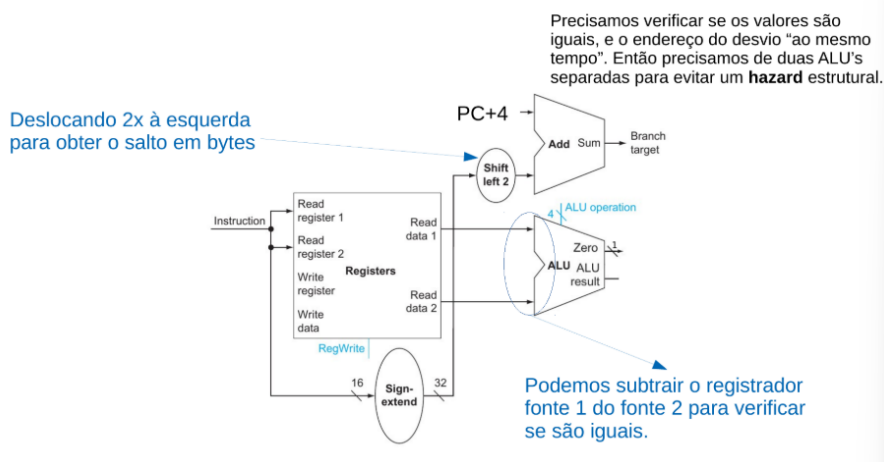
- Um desvio **beq** soma o valor de deslocamento (ques está no campo do imediato) ao PC+4 caso os registradores rs e rt sejam iguais
- Devemos deslocar 2x à esquerda para multiplicar por 4, para então obtermos o deslocamento em bytes que será armazenado em PC



- Para incluir o caminho do beq é preciso:
 - Deve haver um multiplexador para escolher entre PC+4 ou PC+4+deslocamento
 - Este multiplexador é controlador pelo sinal PCSrc
 - O PCSrc é definido pelo controlador com base na saída Zero da ALU

Caminho de dados

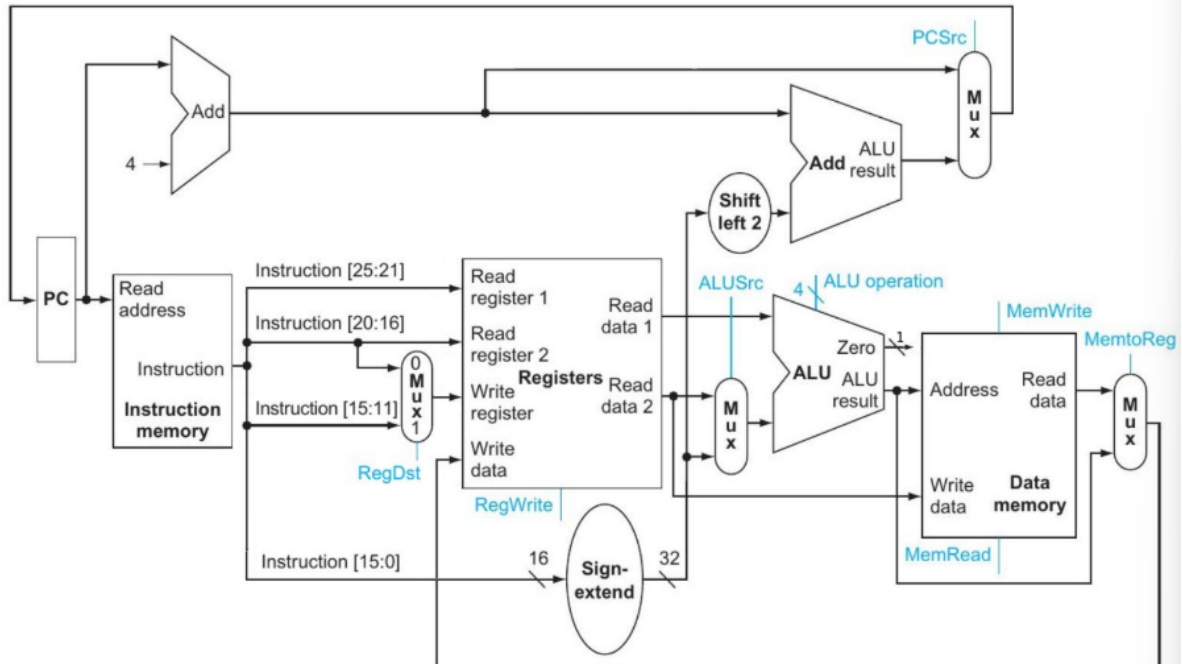O novo endereço de PC pode ser PC+4, ou PC+4+deslocamento, dependendo da instrução. O sinal de controle PCSrc vai determinar isso.



Controle da ALU

ALU OPERATION

- É um sinal de 4 bits
- É sinal enviado para a ALU que dependerá da instrução
- `lw` e `sw` (calculam endereço) → **Adição**
- `beq` (verifica se os valores são iguais) → **Subtração**
- **Instrução tipo R** → operação definida pelo campo **funct** de 6 bits da instrução

ALU control lines	Function
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract
0111	set on less than
1100	NOR

SINAIS DE ENTRADA NA UNIDADE DE CONTROLE

- A unidade de controle da ALU vai receber como entrada um sinal de 2 bits (ALUOp) que define o tipo de instrução e recebe
- Recebe também como entrada o sinal do campo funct

ALUOp


- 00 → indica que a operação é uma adição (para lw e sw)
- 01 → indica que a operação é uma subtração (para beq/bne)
- 10 → indica que a operação vai ser definida pelo campo funct (tipo-R)

ALUOp e Funct Field: entradas do controle da ALU

ALU control input (ALU Operation): saída para a ALU

- Os dois primeiros campos do funct não são relevantes na escolha da operação
 - Mas, todos os campos de funct são enviados para o controle da ALU, pois uma implementação mais ampla do MIPS pode precisar desses campos

MONTAGEM

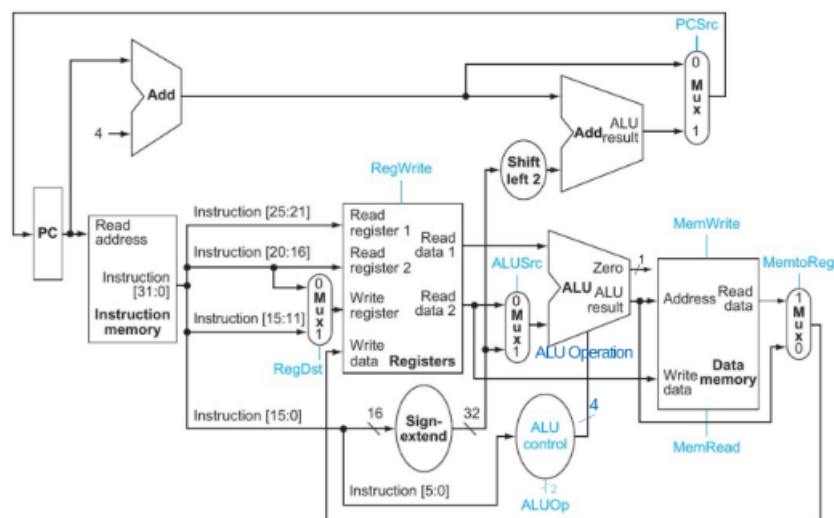


- O controle da ALU gera o sinal **ALU Operation** de 4 bits
- Mas depende de um sinal **ALUOp** de 2 bits
- O sinal ALUOP, será gerado pela unidade de controle principal

Sinal	Efeito esperado quando 0	Efeito esperado quando 1
RegDst	O núm. do reg. de destino deve vir do campo rt (bits [20:16]).	O núm. do reg. de destino deve vir do campo rd (bits [15:11]).
RegWrite	Nada acontece	Os dados enviados ao banco de registradores são escritos no endereço do registrador de escrita.
ALUSrc	O segundo operando da ALU vêm do segundo registrador fonte lido do banco de registradores.	O segundo operando da ALU vêm do campo imediato da instrução (16 bits estendidos para 32).
PCSrc	PC recebe PC+4	PC recebe o endereço de desvio calculado
MemRead	Nada acontece	O conteúdo da memória no endereço especificado é enviado para a saída de leitura da memória
MemWrite	Nada acontece	O conteúdo da memória no endereço especificado é substituído pelo dado na entrada "WriteData" da memória
MemtoReg	O valor a ser escrito no registrador de destino deve vir da ALU	O valor a ser escrito no registrador de destino deve vir da Memória

Unidade de controle principal

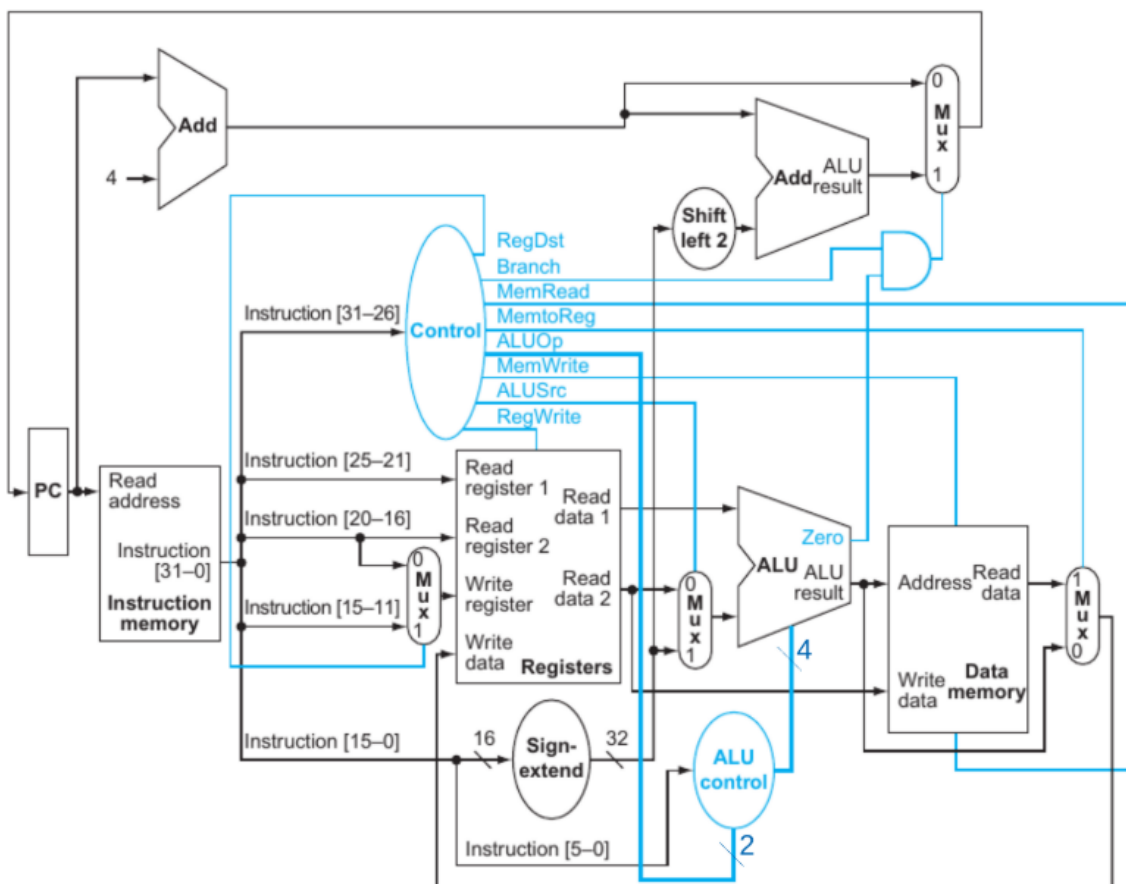- Vai cuidar das 7 linhas de controle (de 1 bit) e do sinal de controle de dois bits do ALUOp



- Nossa unidade de controle é simples e pode ser to dipo “hardwired”

- Definida com portas lógicas e de comportamento fixo