

## Caminho de Dados com Pipeline

Yuri Kaszubowski Lopes

UDESC

Anotações

---

---

---

---

---

---

---

## Revisão: Pipeline

- Dividimos nosso processador MIPS em 5 estágios:
  - IF: Instruction fetch (busca de instrução)
  - ID: Instruction decode and register read (decodificação e leitura de registradores)
  - EX: Execution or address calculation (execução)
  - MEM: Data memory access (acesso a memória)
  - WB: Write back (escrita dos resultados)
- Nunca voltamos no tempo
- No geral, nossos estágios vão da esquerda para a direita, exceto WB, onde o circuito retorna o resultado para os registradores
  - não viola os princípios do nosso pipeline
  - Basta visualizar que apesar de alguns componentes desses estágios estarem antes no pipeline, eles são utilizados em estágios posteriores

Anotações

---

---

---


---

---

---

---

## Revisão: Pipeline

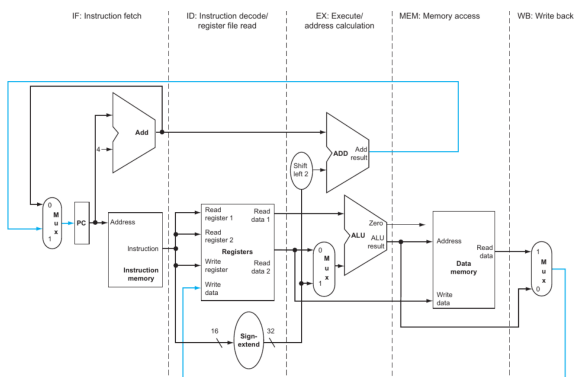

Anotações

---

---

---

---


---

---

---

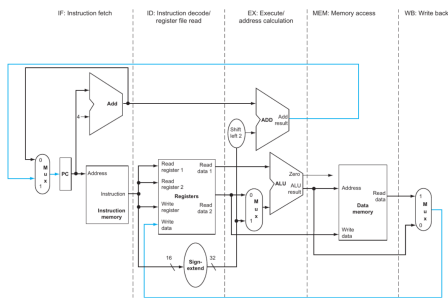Problemas na fronteira

- Considere o seguinte programa:  
1 lw \$2, 100 (\$0)  
2 lw \$3, 200 (\$0)  
3 lw \$4, 300 (\$0)



Anotações

---

---

---

---

---


---

---

---

 Problemas na fronteira

- Considere o seguinte programa:  
1 lw \$2, 100 (\$0) # No estágio IF  
2 lw \$3, 200 (\$0)  
3 lw \$4, 300 (\$0)
- PC é enviado no primeiro estágio, de onde vai sair a primeira instrução



Anotações

---

---

---

---

---


---

---

---

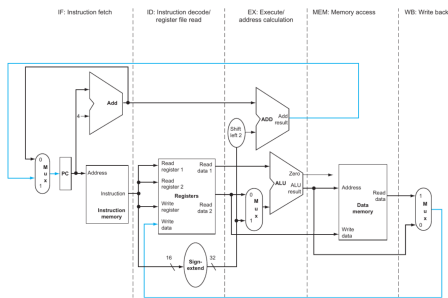Problemas na fronteira

- Considere o seguinte programa:  
1 lw \$2, 100 (\$0) # No estágio ID  
2 lw \$3, 200 (\$0) # No estágio IF  
3 lw \$4, 300 (\$0)
- PC (atualizado) é enviado no primeiro estágio, de onde vai sair a segunda instrução
  - Primeira instrução é enviado para o estágio ID, para ler os registradores



Anotações

---

---

---

---

---


---

---

---
 
## Problemas na fronteira

- Considere o seguinte programa:
  - 1 lw \$2, 100(\$8) # No estágio ID
  - 2 lw \$3, 200(\$8) # No estágio IF
  - 3 lw \$4, 300(\$8)
- Problema: no estágio ID, desejamos a instrução que havia sido carregada no estágio IF no ciclo de clock anterior (lw \$2, 100(\$8)), mas agora só temos o sinal da instrução atual em IF



YKL (UDESC)

Caminho de Dados com Pipeline

7/30

## Anotações

## Problemas na fronteira

- Problema: no estágio ID, desejamos a instrução que havia sido carregada no estágio IF no ciclo de clock anterior (lw \$2, 100(\$8)), mas agora só temos o sinal da instrução atual em IF
- O problema se repete nos demais estágios, conforme as instruções "caminham" em nosso fluxo
- Como resolver?
  - No próximo ciclo de clock, o próximo estágio espera continuar o trabalho do estágio anterior
  - O trabalho feito no ciclo de clock anterior necessita ser salvo
  - Utilizamos **registradores de pipeline**
    - Salvamos toda a informação que é pertinente para o próximo estágio do pipeline no próximo ciclo de clock
    - Continuando com a **analogia** da lavanderia, teríamos cestos de roupas para armazenar a roupa antes de passar para o próximo estágio




YKL (UDESC)

Caminho de Dados com Pipeline

8/30

## Anotações

## Registradores de Pipeline (Em azul)

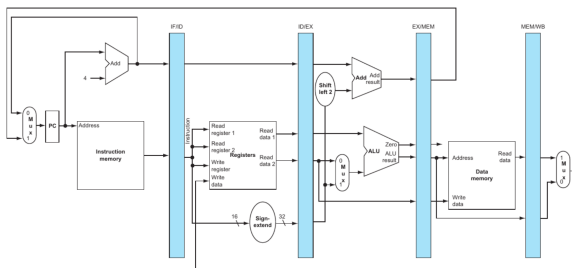

- Os registradores que separam o estágio  $i$  do estágio  $j$ , são chamados registradores  $i/j$ , e.g., IF/ID
- Os registradores IF/ID precisam armazenar pelo menos 64 bits (32 do PC+4, e 32 da instrução)
- Considerando o estado atual do circuito, quantos bits possuem os demais registradores de pipeline?
  - ID/EX: 128 bits
  - EX/MEM: 97 bits
  - MEM/WB: 64 bits

YKL (UDESC)

Caminho de Dados com Pipeline

9/30

## Anotações

Exemplo lw

- Fluxo de uma instrução lw no pipeline
- Considere que:
  - ▶ Quando a área sombreada dos registradores é a esquerda, os registradores estão sendo escritos
  - ▶ Quando a área sombreada dos registradores é a direita, os registradores estão sendo lidos

Anotações

---

---

---


---

---

---

---

lw no pipeline

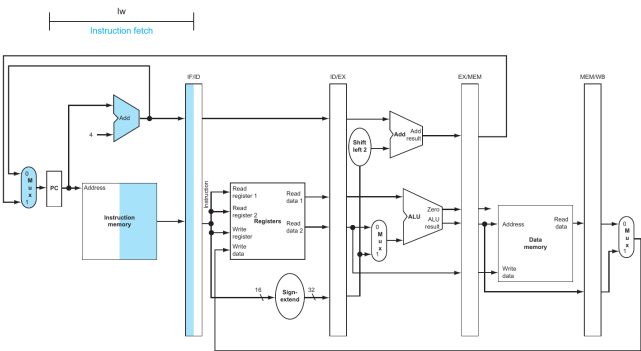

Anotações

---

---

---


---

---

---

---

lw no pipeline

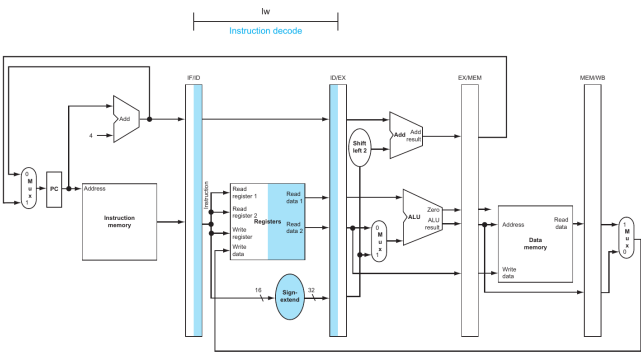

Anotações

---

---

---


---

---

---

---

lw no pipeline

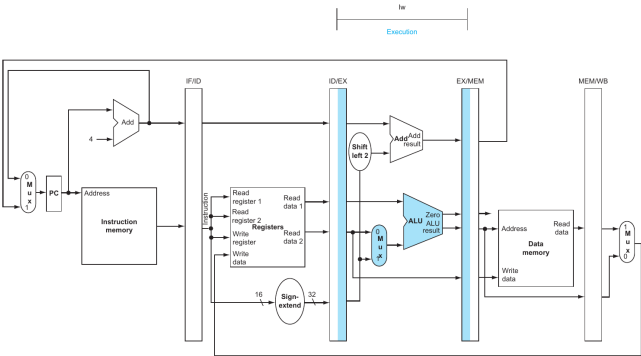

Anotações

---

---

---

---


---

---

---

---

lw no pipeline

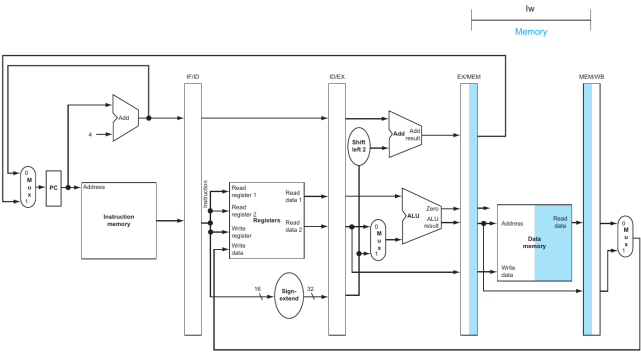

Anotações

---

---

---

---


---

---

---

---

lw no pipeline

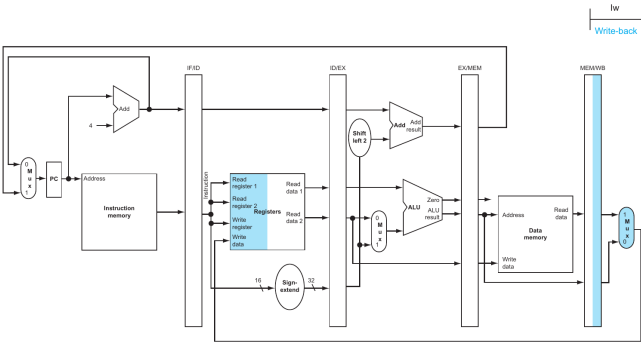

Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

Exemplo *sw*

- Fluxo de uma instrução *sw* no pipeline
- Os primeiros estágios do *sw* são os mesmos do *lw*

Anotações

---

---

---


---

---

---

---

*sw* no pipeline

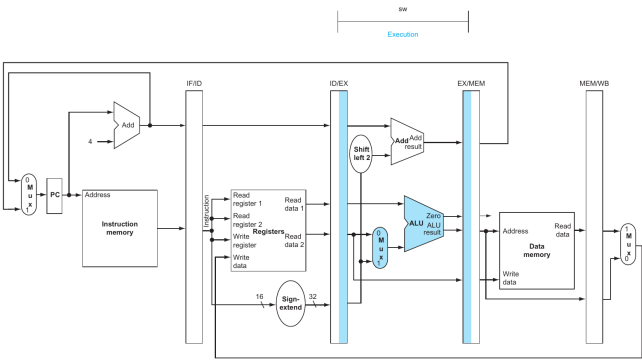

Anotações

---

---

---


---

---

---

---

*sw* no pipeline

 

Anotações

---

---

---


---

---

---

---

sw no pipeline

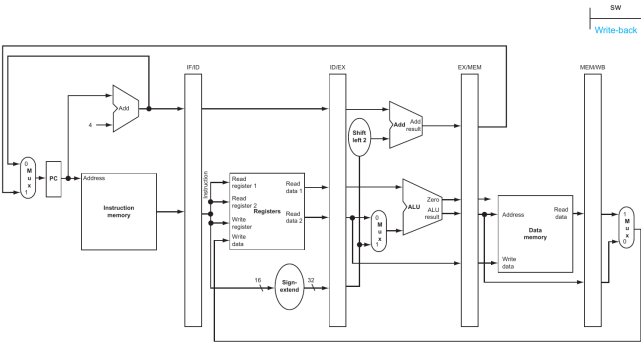

Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

sw no pipeline

- No estágio WB, a instrução sw não realiza trabalho algum
  - ▶ Ainda assim não podemos “pular estágios”
  - ▶ “Adiantar” a execução da instrução que vem logo após o sw não pode ser feito
    - \* O estágio anterior pode ainda não ter terminado o seu trabalho
    - \* O componente poderá não estar livre

Anotações

---

---

---

---

---


---

---

---

BUG!

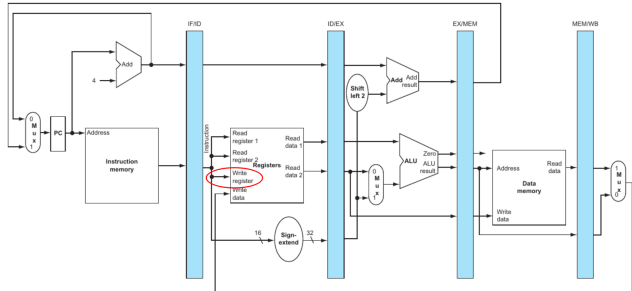- O que é feito no estágio WB?
- Qual o problema com o registrador a ser escrito?
  - ▶ Dados de um estágio (uma instrução anterior), endereço de outro estágio (instrução mais “à frente”).



Anotações

---

---

---

---

---


---

---

---

BUG!

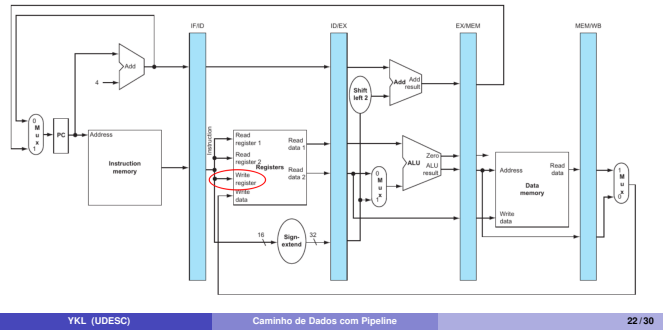- Precisamos salvar pelo menos o endereço do registrador de escrita até o estágio WB
- Por enquanto esse valor está se perdendo em nosso pipeline, e estamos escrevendo no registrador endereçado pela instrução que se encontra no estágio ID, e não pela instrução do estágio WB



Anotações

---

---

---

---


---

---

---

---

Correção do BUG

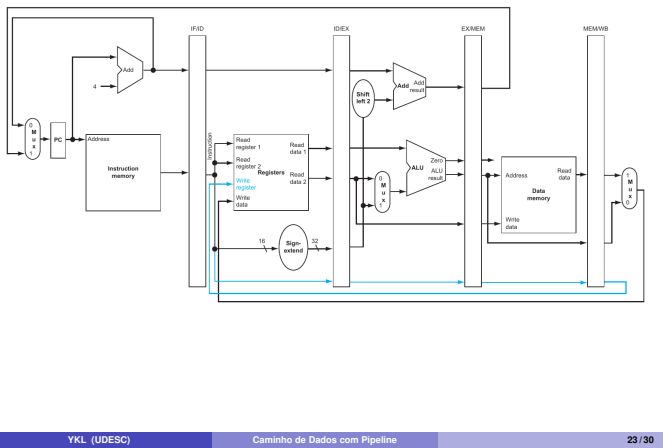

Anotações

---

---

---

---

---

---

---


---

Exercício

1 Considere as instruções

- 1 lw \$t0, 20(\$t1)
- 2 sub \$t1, \$t2, \$t3
- 3 add \$t2, \$t3, \$t4
- 4 lw \$t3, 24(\$t1)
- 5 add \$t4, \$t5, \$t6

 Faça um diagrama de múltiplos ciclos de clock para essas instruções (veja o exemplo para o lw). Em cada componente do diagrama, pinte-o de acordo com o exemplo para indicar que a unidade está sendo utilizada naquele estágio



Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---




Exercício

1 Considere as instruções

```
1 lw $t0, 20($t1)
2 sub $t1, $t2, $t3
3 add $t2, $t3, $t4
4 lw $t3, 24($t1)
5 add $t4, $t5, $t6
```

 Faça um diagrama de múltiplos ciclos de clock para essas instruções (veja o exemplo para o lw). Em cada componente do diagrama, pinte-o de acordo com o exemplo para indicar que a unidade está sendo utilizada naquele estágio



Anotações

---

---

---

---


---

---

---

Adicionando sinais de controle

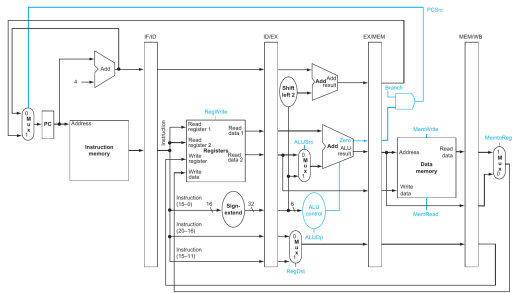- Os sinais de controle são (por enquanto) os mesmos que na máquina de ciclo único
  - O sinal pode ser definido já no estágio ID
  - Podemos simplesmente ligá-los em nossa CPU? Problemas?
    - Diferentes sinais são utilizados em diferentes estágios do nosso pipeline
    - Assim como os dados, devemos salvar os sinais de controle
    - ... também nos registradores de Pipeline



Anotações

---

---

---


---

---

---

---

Adicionando sinais de controle

 

Anotações

---

---

---


---

---

---

---

Adicionando sinais de controle

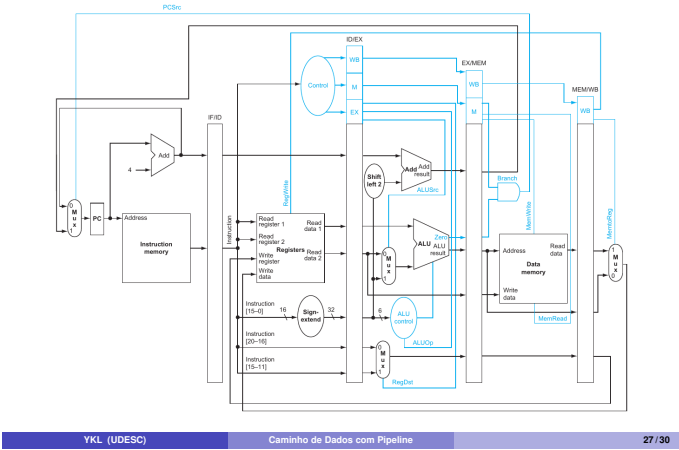

Anotações

---

---

---

---

---

---

---

Exercícios

- Considere os registradores de pipeline do exercício anterior, agora com os sinais de controle. Qual o tamanho de cada um dos registradores de pipeline (IF / ID, ID / EX, ...)?

Anotações

---

---

---

---

---

---

---

Referências

- D. Patterson; J. Henessy. **Organização e Projeto de Computadores: Interface Hardware/Software**. 5a Edição. Elsevier Brasil, 2017.
- Andrew S. Tanenbaum. **Organização estruturada de computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2007.
- Harris, D. and Harris, S. **Digital Design and Computer Architecture**. 2a ed. 2012.
- [courses.missouristate.edu/KenVollmar/mars/](https://courses.missouristate.edu/KenVollmar/mars/)

Anotações

---

---

---

---

---

---

---